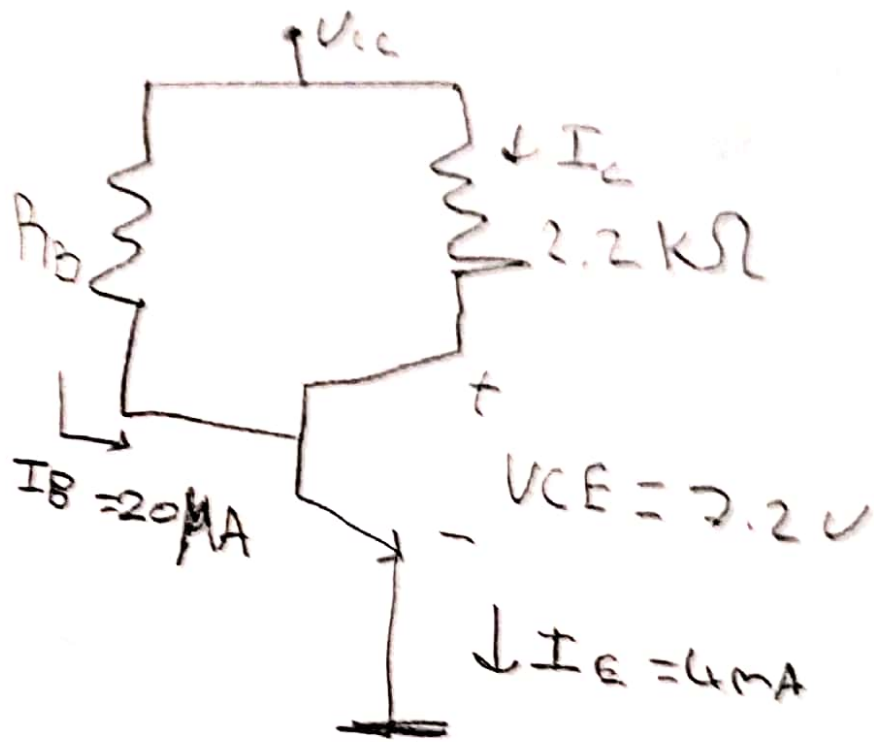


a)



$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$a \rightarrow I_C = 3.98 mA$$

$$4 mA = I_C + 20 \mu A$$

$$b \rightarrow \frac{V_{CC} - 2.2}{3.98 mA} = 2.2 k\Omega$$


$$\frac{3.98 mA}{20 \mu A} = \beta$$

$$V_{CC} = 15.956 \approx 16 V$$

$$c \rightarrow \beta = 199$$

$$d \rightarrow R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{20 \mu A} = \frac{15.956 - 0.7}{20} = \boxed{762.8 k\Omega}$$

b)

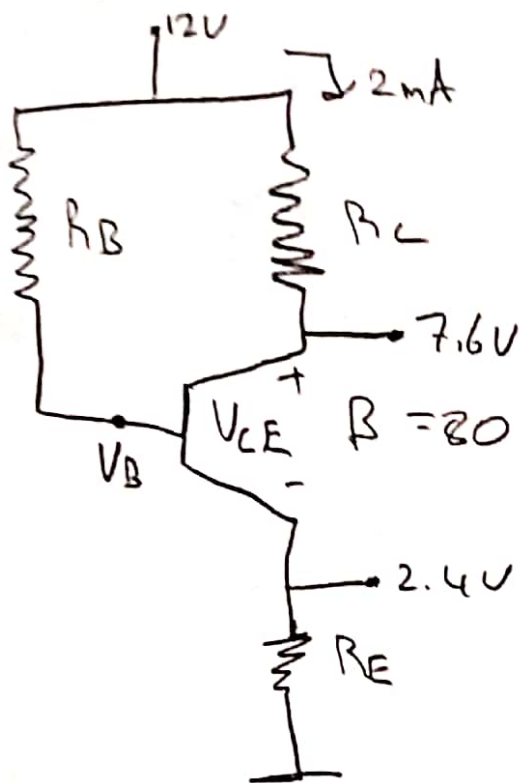

$$a \rightarrow R_C = \frac{12 - 7.6}{2 \text{ mA}} = \boxed{2.2 \text{ k}\Omega}$$

$$b \rightarrow I_B = I_C / \beta = 2 \text{ mA} / 80 = 0.025 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$= 2.025 \text{ mA}$$

$$R_E = 2.4 / I_E = \boxed{1.185 \text{ k}\Omega}$$

$$c \rightarrow R_B = \frac{12 - 6.7 + 2.4}{I_B} = \boxed{356 \text{ k}\Omega}$$


$$d \rightarrow V_{CE} = 7.6 \text{ V} - 2.4 \text{ V} = \boxed{5.2 \text{ V}}$$

$$e \rightarrow V_{BE} = 0.7$$

$$V_B = 0.7 + 2.4 = \boxed{3.1 \text{ V}}$$

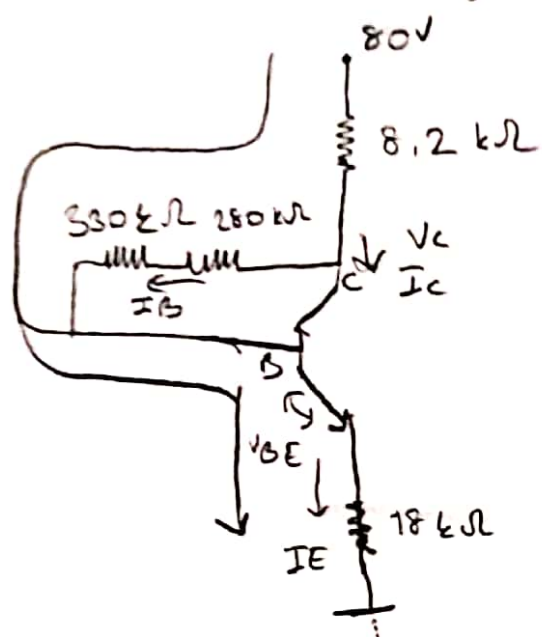2. ANALYSIS

For D.C analysis all capacitors will act as open circuit so the circuit becomes;



$$I_C' = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B, \beta = 180$$

$$I_C' = (\beta + 1) I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$= I_C'$$

To find I_B KVL is applying

$$30 - I_C' R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$I_C' R_C + I_E R_E + I_B R_B + V_{BE} = 30$$

$$I_E (R_C + R_E) + I_B R_B = 30 - V_{BE}$$

$$\underline{V_{BE} = 0.7V}$$

$$\beta + 1 = 181$$

$$181 I_B (R_C + R_E) + I_B R_B = 29.3$$

$$I_B (181 (R_C + R_E) + R_B) = 29.3$$

$$I_B = \frac{29.3}{(181 \times 10k + 550k)}$$

$$I_B = 12.415 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 180 \times 12.415 \times 10^{-6} = 2.234 \mu A$$

$$I_C' = I_E = 181 \times 12.415 \times 10^{-6} = 2.247 \mu A$$

$$30 - V_C = I_C' \times 8 \times 10^3 \text{ [Voltage Difference between } V_{CC} - V_C \text{]}$$


$$V_C = 30 - 2.247 \times 10^{-3} \times 8.2 \times 10^3$$

$$V_C = 11.5746 \text{ V}$$


$$V_E - 0 = 1.8 \times 10^3 \times I_E = 1.8 \times 10^3 \times 2.247 \times 10^{-3} = 4.0446 \text{ V}$$

$$V_E = 4.0446 \text{ V} \quad V_{CE} = V_C - V_E = 11.5746 - 4.0446 = 7.53 \text{ V}$$

5. ANALYSIS

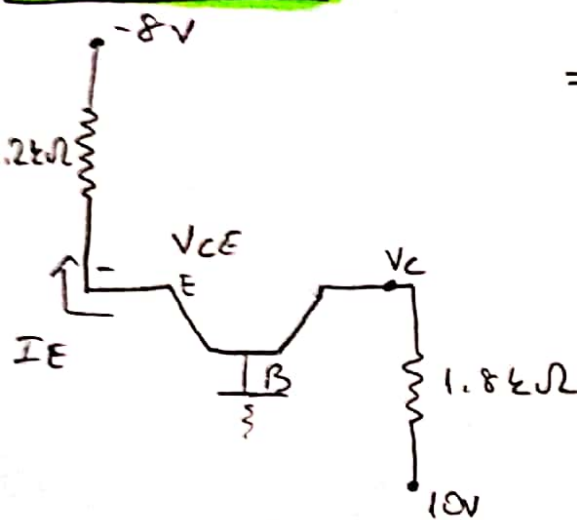

\Rightarrow

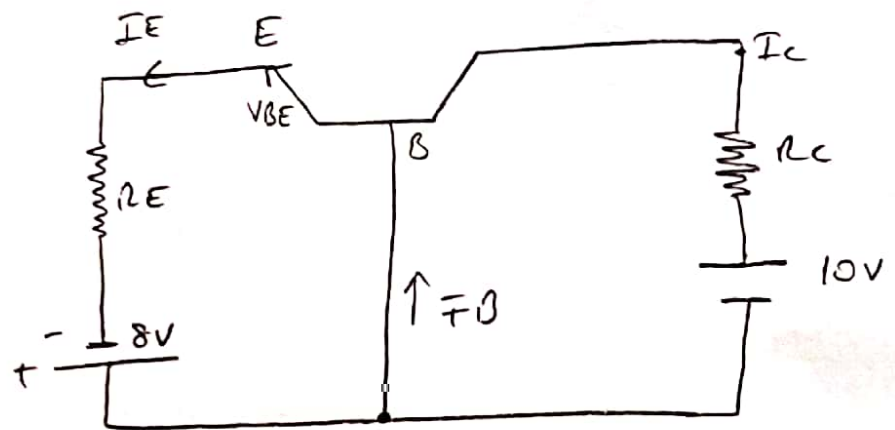

$$R_E = 2.2 \text{ k}\Omega, R_C = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$I_E = I_B + I_C \quad (\text{Apply KVL})$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_B = (1 - \alpha) I_E = (1 - 0.994) I_E$$

$$I_B = 5.52 \times 10^{-3} I_E$$

This transistor to be same as the figure(a).

$$\beta = 18$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{180}{181} = 0.994$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

Applying KVL to emitter side

$$8 - I_E R_E - V_{BE} = 0$$

$$8 = I_E R_E + 0.7$$

$$I_E R_E = 8 - 0.7 = 7.3$$

$$I_E = \frac{7.3}{2.2 \text{ k}} = 3.318 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.994 \times 3.318 \text{ mA} = 3.298 \text{ mA} = I_C$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad V_{CC} = 10V$$

$$V_{CE} = 10 - 3.2238 \times 10^{-3} \times 1.8 \times 10^3$$

$$V_{CB} = 6.0636V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B$$

$V_B = 0V$ as base is grounded

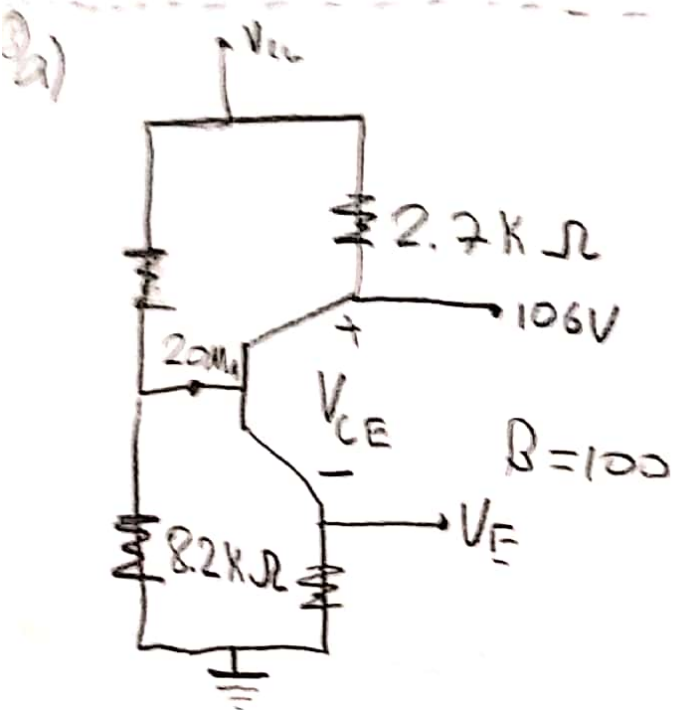

$$a) I_C = \beta I_B = 100 \times 20 \times 10^{-6}$$

$$I_C = 2mA$$

$$b) V_E = I_E \times 1.2k$$

$$= \frac{\beta + 1}{\beta} \times 1 \times 1.2k$$

$$V_E = \frac{100+1}{100} \times 2mA \times 1.2k\Omega$$

$$V_E = 2.424V$$

$$c) V_{CC} = V_C + I_C R_C$$

$$V_{CC} = 10.6 + 2.2.7 = 16V$$

$$d) V_{CE} = V_C - V_E = 10.6 - 2.424 = 8.176V$$

$$e) V_{BE} = 0.7$$


$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 2.424 = 3.124V$$

$$f) V_B = \frac{V_{CC} \times 8.2}{R_1 + 8.2}$$

$$3.124 = \frac{16 \times 8.2}{R_1 + 8.2}$$

$$R_1 = 33.7974k\Omega$$

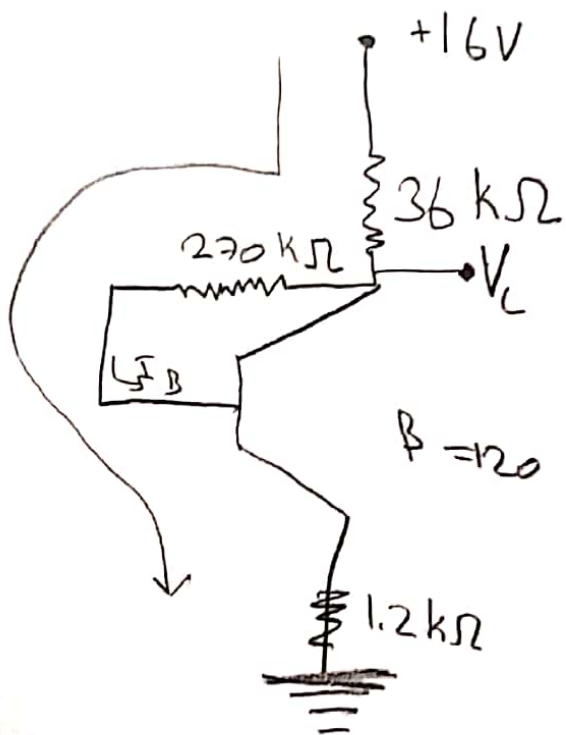

a) $V_{BE} = 0.7V$
 $\beta = 120$

APPLY KVL on loop (1)
 We get:

(1) $-16 + 3.6(I_C + I_B) + 270I_B + 1.2(I_C + I_B) = 0$
 (2) $I_C = \beta I_B = 120 I_B$

from eq (1) and (2)

$$-16 + 3.6(121 I_B) + 270 I_B + 1.2(121 I_B) = 0$$

$$850.8 I_B = 16$$

$$I_B = 18.8 \mu A$$

b) $\beta I_B = 120 \times 18.8 \times 10^{-6}$

$$I_C = 2.256 \text{ mA}$$

(-) $V_C = 16 - 3.6(I_C + I_B)$

$$V_C = 16 - 3.6(2.254 + 0.0188) = 2.808V$$